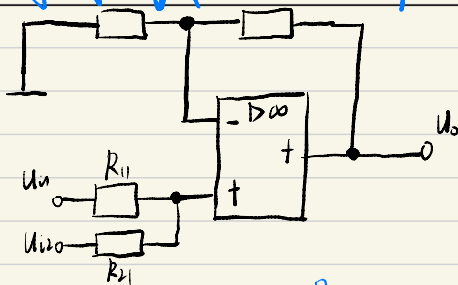


## 同相输入加法运算



$$U_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \left(\frac{R_{21}}{R_{11} + R_{21}} U_{i1} + \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{21}} U_{i2}\right)$$